
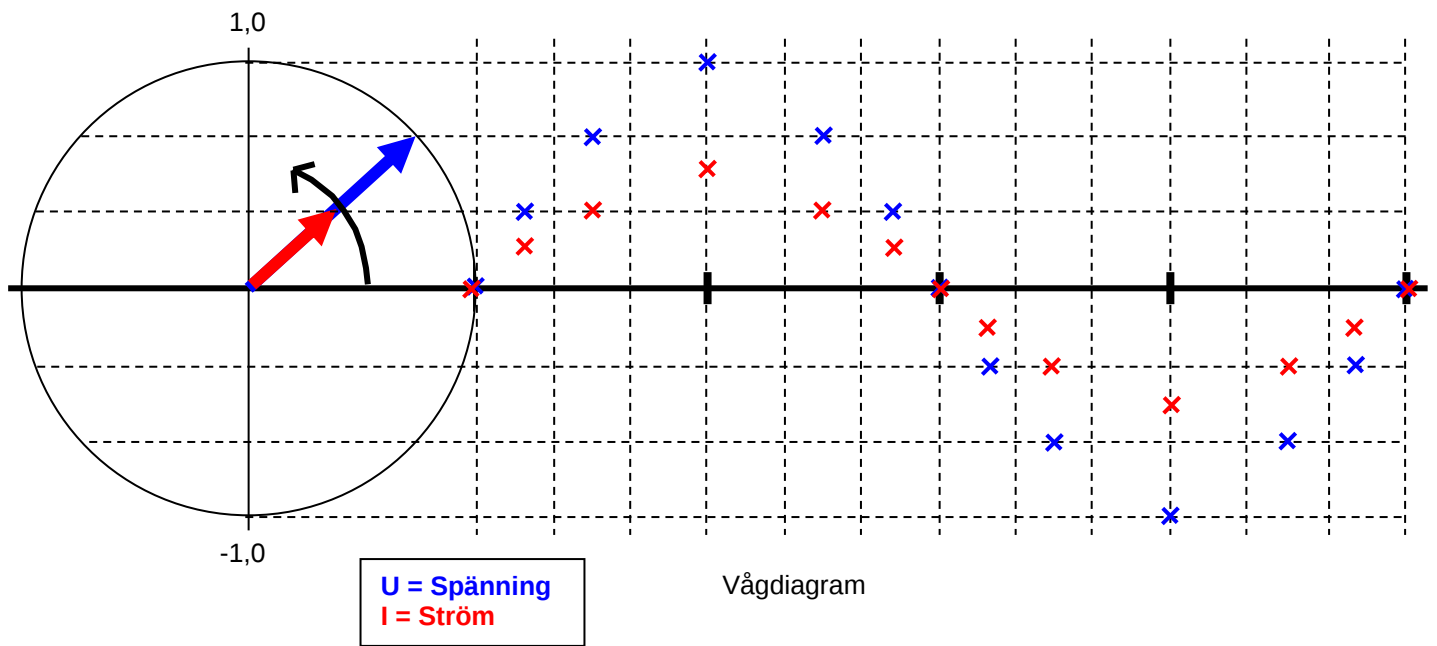


R RESISTIV EGENSKAP

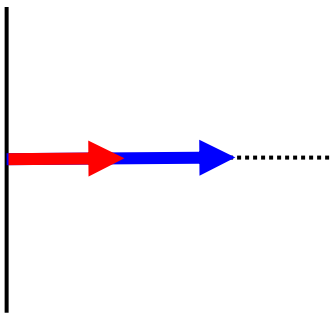

Spänning och ström ligger i fas.

$$\cos\varphi = 1,0 / \sin\varphi = 0,0$$



Visardiagram